



كلية العلوم

القسم : الفيزياء

السنة : الثالثة

1

المادة : الكترونيات ٢

المحاضرة : الاولى / عملي

# A to Z مكتبة

# Facebook Group : A to Z مكتبة



كلية العلوم ، كلية الصيدلة ، الهندسة التقنية



يمكنكم طلب المحاضرات برسالة نصية (SMS) أو عبر (What's app-Telegram) على الرقم 0931497960

## تحديد أرجل الترانزستور ثنائي القطبية

الغاية من التجربة:


تحديد أرجل (أطراف) الترانزستورين NPN و PNP بواسطة مقياس الأفو لمعرفة آلية وصلهما في الدارات الإلكترونية.

يتتألف الترانزستور ثنائية القطبية من ثلاثة مناطق نصف ناقلة مشوبة تفصل فيما بينها وصلة pn فيتشكل لدينا صنفان من هذا النوع NPN أو PNP وتسمى المناطق الثلاث بالباعث (Emitter) والقاعدة (Base) والمجمع (Collector) على الترتيب، ويتميز هذان الصنفان من الترانزستور بسهم يمثل الديود الذي يحيز أماًياً في المنطقة الفعالة للترانزستور أما الديود الثاني يجب أن يحيز عكسيًّا ويتم التحكم بالترانزستور عن طريق تيار القاعدة.

ويدل المصطلح ثنائية القطبية إلى استخدام الثقوب والالكترونات كحاملات للشحنة الكهربائية في تركيب الترانزستور.

من أبرز استخدامات الترانزستور كمفتاح الكتروني أو مضخم يضم إشارات المتناوبة.

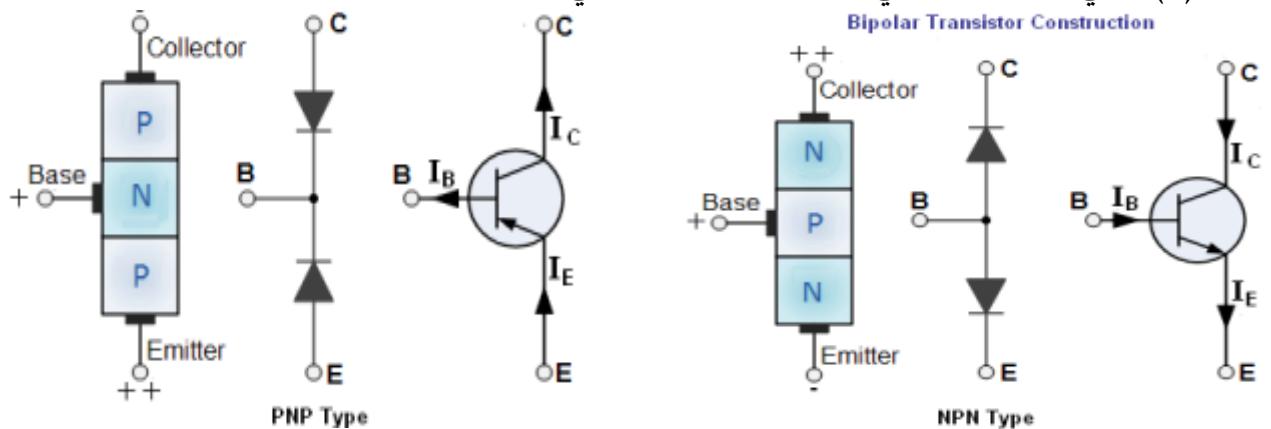يبين الشكل (1) نوعي الترانزستور ثنائية القطبية والرمز الإلكتروني لهما.



الشكل (1) نوعي الترانزستور ثنائية القطبية

العمل التجاريبي:

سنتعرف في هذه التجربة على كيفية تحديد أرجل (أطراف) الترانزستور BJT بكل صنفيه أي تحديد القاعدة والباعث والمجمع بواسطة مقياس أفو ويتم ذلك وفق مايلي:

من أجل الترانزستور NPN :

نضع المقياس على وضع الديود ونضع المحس الموصول مع القطب الموجب على إحدى أرجل الترانزستور وننقل المحس الآخر بين الرجلين الآخرين حتى يعطينا قيمة جهد عتبة الديود وهي بحدود 0.7 فولط لترانزستور مصنوع من السيلكون وبالتالي تكون حدنا القاعدة وبقي علينا تحديد الباعث والمجمع وتحديد هذين الطرفين يعتمد على أن الأفو يعطي جهد قاعدة-باعث أكبر بقليل من جهد قاعدة مجمع أي :

$$V_{BE} > V_{BC}$$

من أجل الترانزستور PNP :

نضع المقياس على وضع الديود ونضع المحس الموصول مع القطب السالب على إحدى أرجل الترانزستور وننقل المحس الآخر بين الرجلين الآخرين حتى يعطينا قيمة جهد عتبة الديود وهي بحدود 0.7 فولط لترانزستور مصنوع من السيلكون وبالتالي تكون حدنا القاعدة وبقي علينا تحديد الباعث والمجمع وتحديد هذين الطرفين يعتمد على أن الأفو يعطي جهد باعث-قاعدة أكبر بقليل من جهد مجمع قاعدة أي :


$$V_{EB} > V_{CB}$$

والقياسات الأخرى للجهد تعطي هبوط جهد لا نهائي.

رمز اللوحة المخبرية DL 3155M13

ونحتاج إلى إجراء ست قياسات لتحديد أرجل الترانزستور (أطراف).

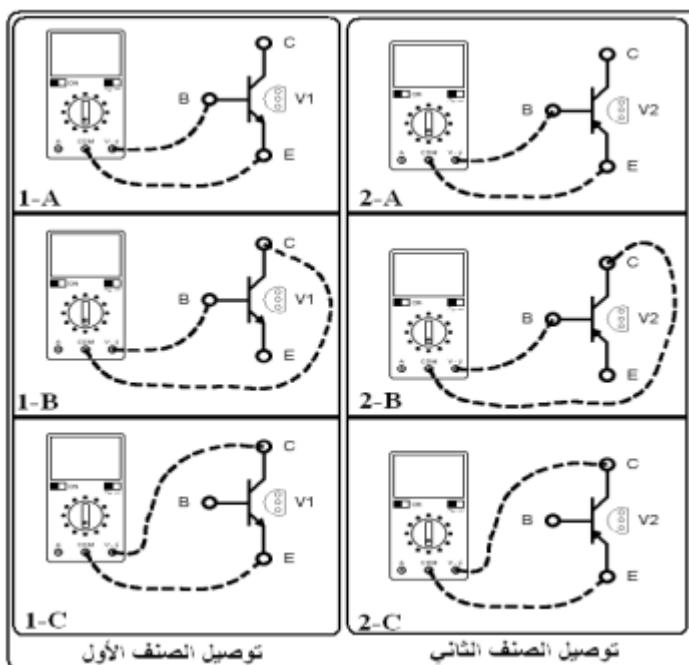تم عملية التوصيل وفق الشكل (2) ويتم تنظيم النتائج وفق الجدول المرفق، وتحديد نوع الترانزستور.



$V_{BC}$	
$V_{BE}$	
$V_{CB}$	
$V_{CE}$	
$V_{EB}$	
$V_{EC}$	

الشكل (2) دارة التوصيل

## تحديد نقطة العمل للترانزستور

الغاية من التجربة:

رسم مميزة الخرج لترانزستور NPN من أجل تيار قاعدة محدد  $I_B$  ، رسم خط الحمل الساكن للترانزستور المدروس، وتحديد نقطة العمل الساكنة له.

مقدمة:

نقطة عمل الترانزستور هي النقطة الساكنة التي تحدد قيمة جهد الباخت-مجموع  $V_{CE}$  وتيار المجمع  $I_C$  المستمرين اللذين يعمل عندهما الترانزستور ويرمز لها بـ  $(V_{CE}, I_C)$  وتقع ضمن المنطقة الفعالة للترانزستور.

دراسة خط الحمل:

دراسة وتحليل خط الحمل تعني الاحتمالات لموقع نقطة العمل ومحال تغيرها حيث يفيد في تحديد نقطة العمل للترانزستور بشكل عام الأمر الذي يحدد استخدام هذا الترانزستور كمضخم أو كمفتاح الكتروني، فنقطة العمل توجد على خط الحمل حتماً.


دراسة مميزة الخرج للترانزستور :

مميزة خرج الترانزستور هي تغيرات تيار الخرج (تيار المجمع) تبعاً لتغيرات جهد الخرج (جهد مجمع- باخت) وبالتالي يتم تحديد نقطة العمل بيانياً من تقاطع خط الحمل مع مميزة الخرج، ورياضياً من خلال التحليل الرياضي لداراتي الدخل والخرج وفق قانون كيرشوف لدارة الخرج للترانزستور الموضح بالشكل (1).

أن تطبق قانون كيرشوف للجهد على دارة المجمع يعطي العلاقة التالية:  $V_{CC} - I_C R_C - V_{CE} = 0$  ومنه تيار المجمع  $I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C}$  وتمثل المعادلة معادلة خط مستقيم ميله سالب وهي معادلة خط الحمل الساكن الذي يأخذ

الشكل  $y = mx + b$  وسمي بذلك لأنه يتغير بتغيير قيمة مقاومة الحمولة  $R_C$ . ويتغير بتغيير جهد التغذية  $V_{CC}$  وكل تغيير يحدد نقطة عمل جديدة للترانزستور من تقاطعه مع منحني المميزة.

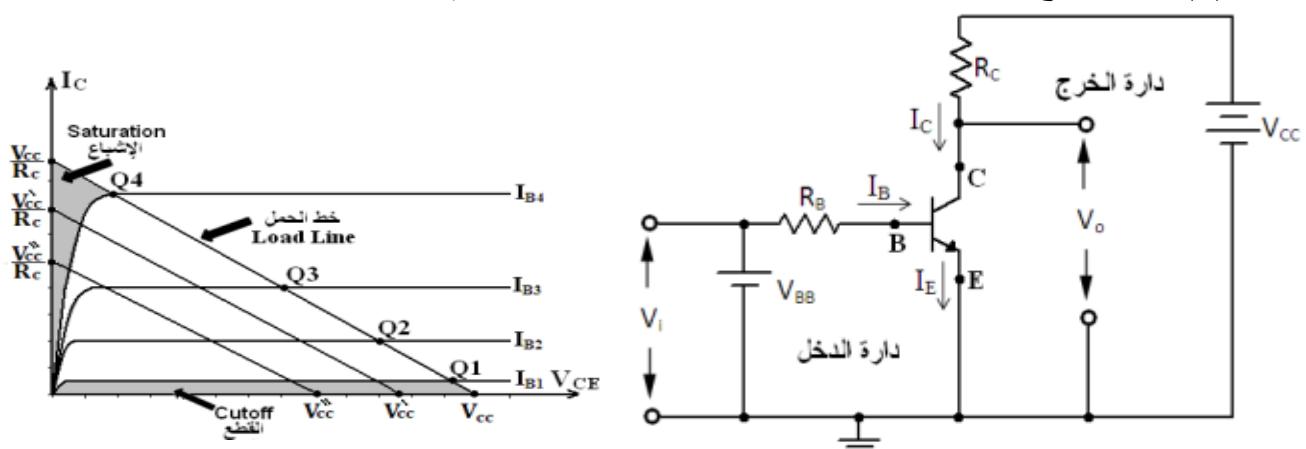أما بالنسبة لمنحني المميزة فإن كل تغير في تيار القاعدة  $I_B$  يعطي منحنياً جديداً للترانزستور ونقطة عمل جديدة. يمثل الشكل (2) مميزة الخرج للترانزستور ونقطة العمل الساكنة من أجل عدة قيم لتيار القاعدة.



الشكل (2): مميزة الخرج للترانزستور وتحديد نقطة العمل الساكنة


الشكل(1): تحليل دارة الترانزستور لتحديد مميزة الخرج

العمل التجاريبي:


رمز اللوحة المخبرية Unit2 DL 3155M13

نصل الدارة الموضحة في الشكل (3) لرسم مميزة الخرج للترانزستور من أجل قيمتين لتيار القاعدة باتباع الخطوات التالية:

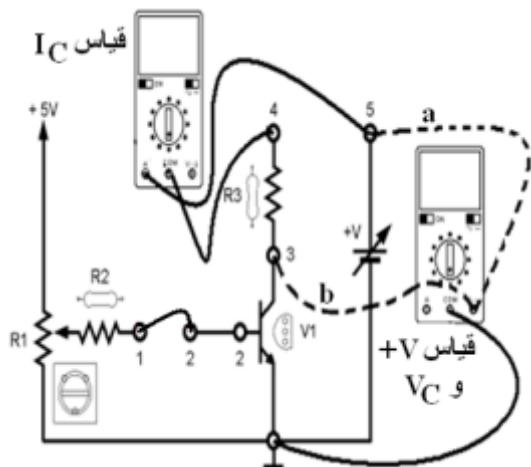أولاً نؤمن تيار القاعدة على القيمة المطلوبة (في حالتنا  $I_B = 10\mu A$ ) من خلال التحكم بالمقاومة المتغيرة  $R_1$  كما في الشكل (3) ومن ثم نصل الدارة الموضحة بالشكل (4) لإجراء قياسات تيار المجمع وجهد باعث-مجموع. علماً أن  $R_C = 100\Omega$  و  $V_{CC} = 15V$



الشكل(4): توصيل دارة رسم مميزة الخرج

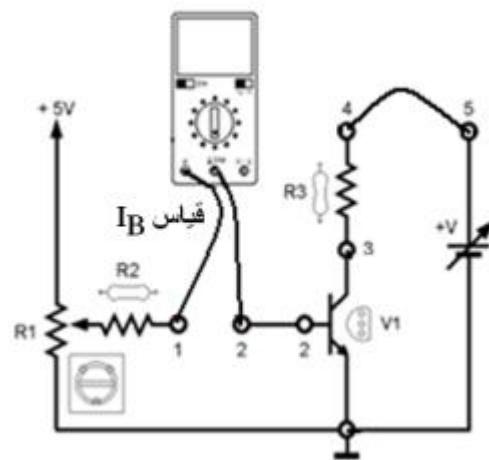

الشكل(3): ضبط تيار القاعدة على قيمة محددة

ثانياً: نملأ الجدول التالي بالقيم المطلوبة:

$V_{CE}$	0.2	0.4	0.6	0.8	1	2	4	7	8	10
$I_C$										

ثالثاً: نكرر الخطوات السابقة من أجل قيمة  $I_B = 30\mu A$



A to Z مكتبة