

كلية العلوم

القسم : المهنرياء

السنة : الثالثة



٩

المادة : الكترونيات ٢

المحاضرة : ٤+٣ / عملي /

{{{ A to Z }} مكتبة}

مكتبة A to Z Facebook Group

كلية العلوم ، كلية الصيدلة ، الهندسة التقنية



يمكنكم طلب المحاضرات برسالة نصية (SMS) أو عبر (What's app-Telegram) على الرقم 0931497960

## المميزات الساكنة للترانزستور ثنائي القطبية BJT

الغاية من التجربة:

قياس المميزات الساكنة وتحديد تيار الإشباع وجهد القطع لترانزستور BJT ورسم خط الحمل الساكن.

مقدمة:

تعتبر طريقة خط الحمل من أهم الطرائق الرياضية المستخدمة في تحليل دارات الترانزستور، حيث يمثل خط الحمل الساكن العلاقة بين تيار الخرج وجهد الخرج والتي يحصل عليها عادة من تطبيق قانون كيرشوف للجهود على دارة خرج الترانزستور الموضحة في الشكل (1).

من دارة الخرج نجد المعادلة  $V_{CC} - I_C R_2 - V_{CE} = 0$  وتمثل معادلة خط الحمل الساكن للترانزستور. و وهي معادلة خط مستقيم ميله سالب ومنه نحصل على علاقة تيار الخرج  $I_C = \left(-\frac{1}{R_2}\right)V_{CE} + \frac{V_{CC}}{R_2}$  حيث يمثل ميل المستقيم.

وتعين نقطة القطع من أجل  $I_C = 0$  ومنه  $V_{CE(cut\ off)} = V_{CC}$  و تكون إحداثياتها  $(V_{CC}, 0)$ ، ونقطة الإشباع تعين من أجل  $V_{CE} = 0V$  و  $I_{C(sat)} = \frac{V_{CC}}{R_2}$  وإحداثياتها  $(0, \frac{V_{CC}}{R_2})$  ومنه تيار الخرج يعطى بالعلاقة:

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_C}{R_2}$$

وتيار القاعدة  $I_B$  يعطى بالعلاقة:

$$I_B = \frac{V_B}{R_1}$$

وتعطى علاقة الربح بـ تيار (بيتا الساكنة) بالشكل:

$$\beta_{DC} = \frac{I_C}{I_B}$$
$$V_C = V_{CE} - V_E$$

العمل التجاري:

قم بوصول الدارة الالكترونية الموضحة في الشكل (1) اللوحة المخبرية DL 3155M13 الرقم 5.

قم بقياس كل من الجهد  $V_E$  و  $V_B$  و  $V_C$  و  $V_{CE}$

باستخدام جهاز الأفوا، نحسب قيم كل من  $I_B$  و  $I_C$


و  $\beta_{DC}$  من العلاقات الخاصة بكل منها.

ارسم خط الحمل الساكن.

$$V_{CC} = 15V$$

$$R_1 = 4.7k\Omega$$

$$R_2 = 1k\Omega$$

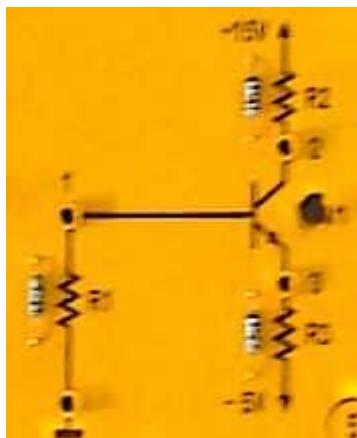

الشكل (1)

## تحيز الترانزستور ثنائي القطبية BJT

الغاية من التجربة:

دراسة دارات التحيز للترانزستور BJT بواسطة التغذية العكسيّة ومقسّم الجهد.

رسم خط الحمل الساكن لدارات انحياز الترانزستور المدروسة.

مقدمة:

كي يعمل الترانزستور ثنائي القطبية أك مضمّن يجب تحيزه بجهود مستمرة ودقيقة، ويجب تعين نقطة العمل الساكنة بحيث تضمّن التغييرات التي تطرأ على إشارة الدخل ويعاد تشكيلها عند الخروج بدقة.

تحيز ترانزستور BJT نوع npn بواسطة التغذية العكسيّة:

تستخدم التغذية العكسيّة في تحيز الترانزستور لتقليل تغييرات قيمة الخروج من أجل قيمة مختلفة لعامل التكبير (التضخيم). يوضح الشكل (2) دارة الانحياز بواسطة التغذية العكسيّة.

يعطى علاقّة كيرشوف للجهد لدارة الخروج بالشكل:

$$V_{CC} - I_C R_2 - V_{CE} = 0$$

ومنه تحسب قيمة تيار الخروج بالعلاقة:

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_2}$$

يعطى تيار القاعدة المطبّق عند دخل قاعدة الترانزستور وفق قانون كيرشوف للجهد بالعلاقة التالية:

$$V_{CC} - V_{BE} - I_B R_1 - I_C R_2 = 0$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - I_C R_2 - V_{BE}}{R_1}$$

يعطى عامل التضخيم بالعلاقة:

$$\beta_{DC} = \frac{I_C}{I_B}$$

رسم خط الحمل الساكن نحدد كل من نقطتي القطع والإشباع حيث تمثّلان  $(0, V_{CC})$  و  $(\frac{V_{CC}}{R_2}, 0)$  على الترتيب.

العمل التجاريبي:

قم بوصول الدارة الإلكترونيّة الموضحة في الشكل (2) اللوحة المخبرية DL 3155M13 الرقم 7.

قس كل من  $V_{BE}$  و  $V_{CE}$  وفق مقياس الأفوا، ثم احسب كل


من  $I_B$  و  $I_C$  و  $\beta_{DC}$ .

رسم خط الحمل الساكن لدارة الترانزستور المدروسة.

$$V_{CC} = 15V$$

$$R_1 = 560k\Omega$$

$$R_2 = 2.7k\Omega$$

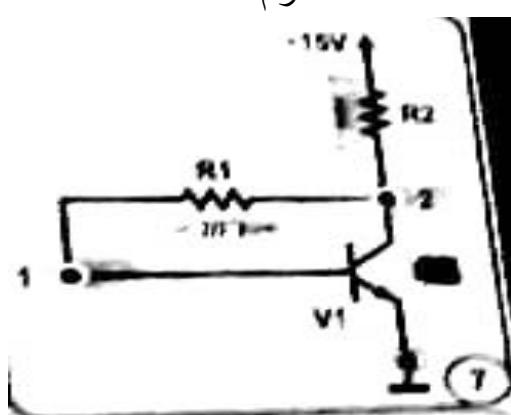

الشكل (2)

تحييز ترانزستور BJT نوع npn بواسطة مقسم الجهد:

تعد دارة الانحياز باستخدام مقسم الجهد من أكثر دارات التحييز استخداماً في التطبيقات العملية وذلك لما تمتاز به من استقرارية عمل عالية مقارنةً مع دارات التحييز الأخرى.

يوضح الشكل (3) دارة انحياز مقسم الجهد، حيث تعمل المقاومتان  $R_1$  و  $R_2$  كمجزئ جهد ل توفير جهد التحييز المطلوب لوصلة البايث و الجامع، ولهذا سميت هذه الدارة بداره الانحياز بمقسم الجهد. بينما المقاومة  $R_E$  فتعمل على تحسين استقرارية الدارة الالكترونية.

بتطبيق كيرشوف للجهد على دارة الخرج نجد:

$$V_{CC} - I_C(R_3 + R_4) - V_{CE} = 0$$

ومنه

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_3 + R_4)$$

و  $I_E$  تحسب من العلاقة:

$$I_E = \frac{V_E}{R_4}$$

$$I_C = I_E - I_B$$

$$\beta_{DC} = \frac{I_C}{I_B}$$

لرسم خط الحمل الساكن نحدد كل من نقطة القطع ونقطة الإشباع وفق ما يلي:

$$V_{CE(cut off)} = V_{CC}$$


$$I_{C(sat)} = \frac{V_{CC}}{R_3 + R_4}$$

العمل التجريبي:


بوصل الدارة الالكترونية الموضحة في الشكل (3b) اللوحة المخبرية DL 3155M13 الرقم 6.

قس كل من الجهد  $V_E$  و  $V_B$  و  $V_C$  و التيار  $I_B$ ، احسب كلٍ من  $I_C$  و  $\beta_{DC}$ .

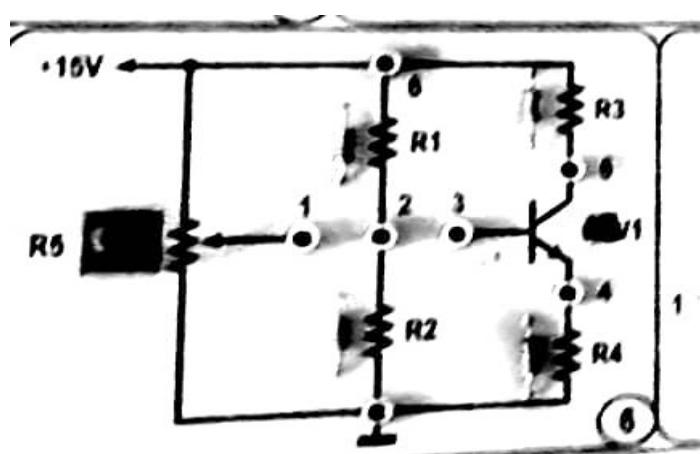رسم خط الحمل الساكن.  $R_4 = 1k\Omega$  و  $R_3 = 1k\Omega$  و  $V_{CC} = 15V$  و  $R_E = 1k\Omega$ .



الشكل (3b): الدارة المخبرية

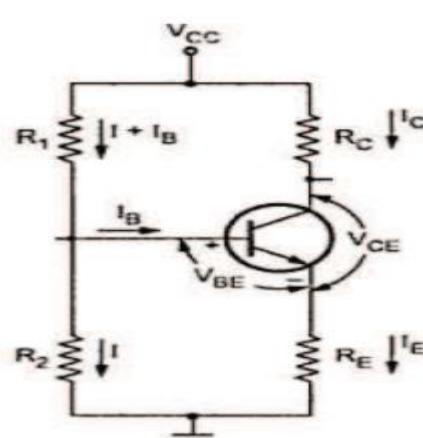

الشكل (3a): دارة الانحياز بمقسم الجهد